

실습과제 5

2017253041_홍성우

1.

(1)

```
decoder.v
1  module decoder(bcd,disp);
2      input [3:0] bcd;
3      output [0:6] disp;
4      reg [0:6] display;
5
6      assign disp = ~display;
7
8      always @(*) begin
9          case (bcd)
10             0: display = 7'b111_1110;
11             1: display = 7'b011_0000;
12             2: display = 7'b110_1101;
13             3: display = 7'b111_1001;
14             4: display = 7'b011_0011;
15             5: display = 7'b101_1011;
16             6: display = 7'b101_1111;
17             7: display = 7'b111_0000;
18             8: display = 7'b111_1111;
19             9: display = 7'b111_1011;
20             default: display = 7'b000_0000;
21             endcase
22          end
23      endmodule
24
25
```









(2)

```

decoder.v  Compilation Report - decoder
1  module decoder(bcd,disp);
2      input [3:0] bcd;
3      output [0:6] disp;
4      reg [0:6] display;
5
6      assign disp = ~display;
7
8      always @(*) begin
9          case (bcd)
10             0: display = 7'b111_1110;
11             1: display = 7'b011_0000;
12             2: display = 7'b110_1101;
13             3: display = 7'b111_1001;
14             4: display = 7'b011_0011;
15             5: display = 7'b101_1011;
16             6: display = 7'b101_1111;
17             7: display = 7'b111_0000;
18             8: display = 7'b111_1111;
19             9: display = 7'b111_1011;
20             10: display = 7'b111_0111;
21             11: display = 7'b001_1111;
22             12: display = 7'b100_1110;
23             13: display = 7'b011_1101;
24             14: display = 7'b100_1111;
25             15: display = 7'b100_0111;
26             default: display = 7'b000_0000;
27          endcase
28      end
29  endmodule

```

    
2.

(1)


```

1  module counter(clk,reset,enable,qout,tc);
2      input  clk,reset,enable;
3      output reg[3:0] qout;
4      output tc;
5
6      always @(posedge clk or negedge reset) begin
7          if(~reset) qout <= 0;
8          else if(enable) qout <= qout + 1;
9      end
10
11     assign tc = enable && (qout == 4'b1111);
12 endmodule
13


```

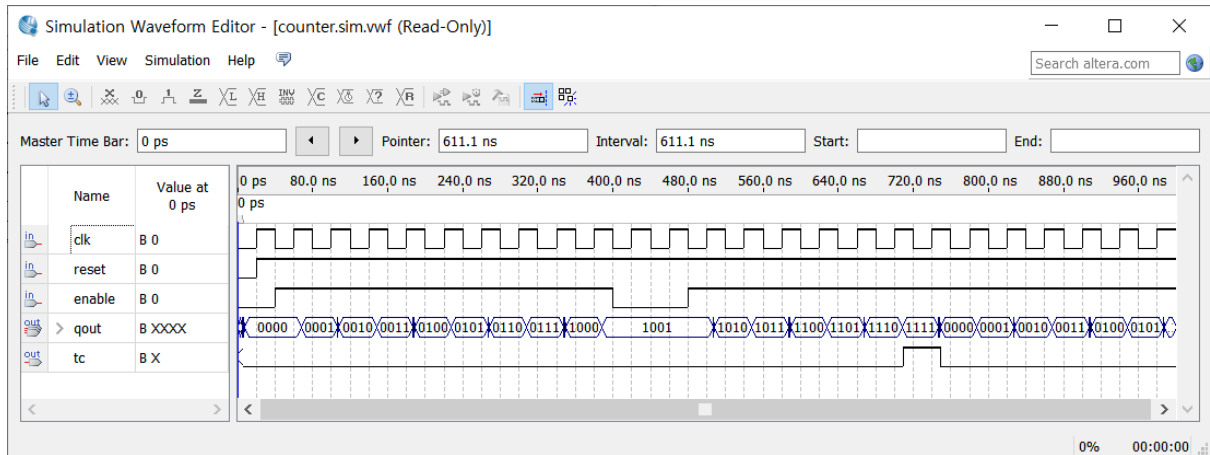
(2)

 

 
enable, reset 입력이 1일 때 clk 신호를 주니 qout이 1부터 증가하기 시작함



 enable, reset 입력이 1일 때 clk 신호를 주니 qout이 1씩 증가함



qout이 4'b1111이고 enable이 1일 때 tc가 1이 됨

 

qout이 4'b1111이고 enable이 0일 때 tc가 0이 됨


3.

(1)


```

1  module moore(clk,reset,in,out);
2      input clk,reset,in;
3      output out;
4      reg[2:0] state,ns;
5      localparam a=0,b=1,c=2,d=3,e=4;
6
7      always @(posedge clk, negedge reset) begin
8          if(~reset) state <= 0;
9          else state <= ns;
10     end
11
12     always @(*) begin
13         case(state)
14             a: if(in) ns = b; else ns = a;
15             b: if(in) ns = c; else ns = a;
16             c: if(in) ns = d; else ns = a;
17             d: if(in) ns = e; else ns = a;
18             e: if(in) ns = e; else ns = a;
19             default: ns = 3'bx;
20         endcase
21     end
22
23     assign out = (state == e);
24 endmodule
25

```

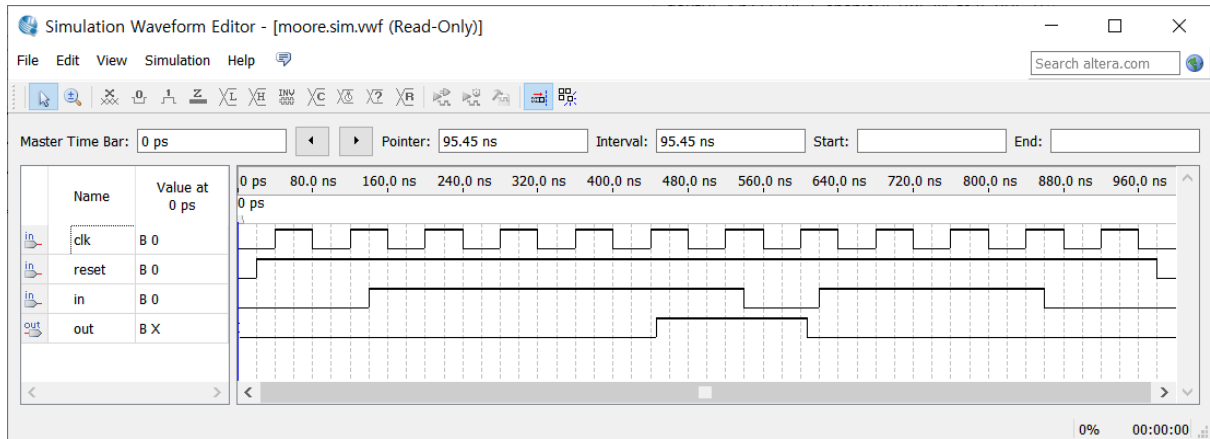

(2)

 

연속 4번 1을 입력해야지만 out이 1이 됨

4.

이번 실습과제로 FPGA를 다루기 위한 전반적인 기초학습을 했고 앞으로의 내용이 더욱 어려워질 것 같다.