
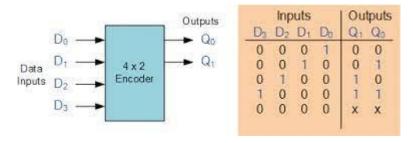



(1)

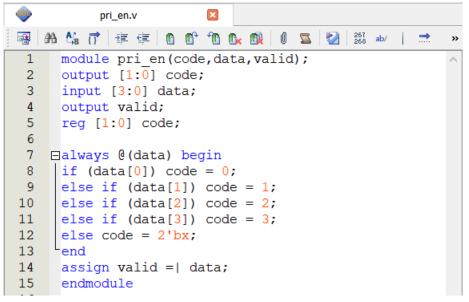


인코더와 다르게 한 입력만이 1인 제한조건이 없으며, 여러 개의 입력이 동시에 1인 경우에는 가장 우선순위가 높은 입력에 대한 코드를 출력한다. 또, 입력에 1인 bit가 존재할 때 valid = 1 이다.

(2)



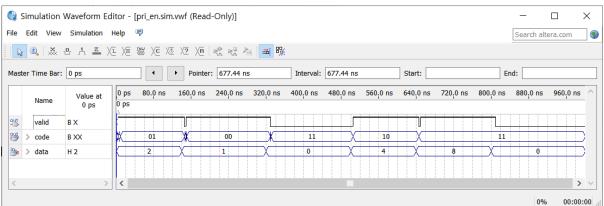

(3)

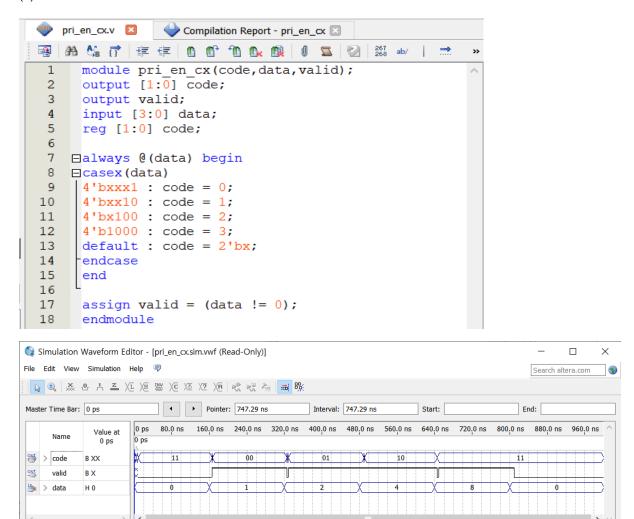


00:00:00

case문은 0,1,x,z 의 값을 정확히 비교하므로 여기서는 사용할 수 없음


## 2.

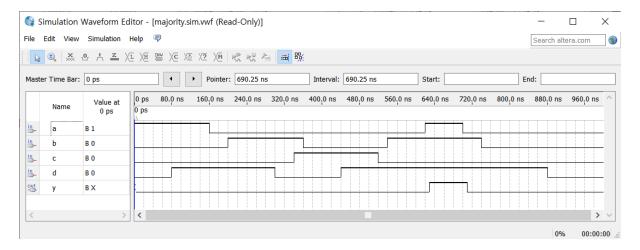
(1)

```
majority.v 🛛 🔷 Compilation Report - majority 🖂
module majority(y,a,b,c,d);
 1
    output y;
 2
 3
    input a,b,c,d;
 4
    reg y;
 5
   ⊟always @(*) begin
 6
 7
   \Boxcase({a,b,c,d})
8
    7,11,13,14,15: y = 1;
9
    default : y = 0;
10
    endcase
    end
11
12 endmodule
```



(2)

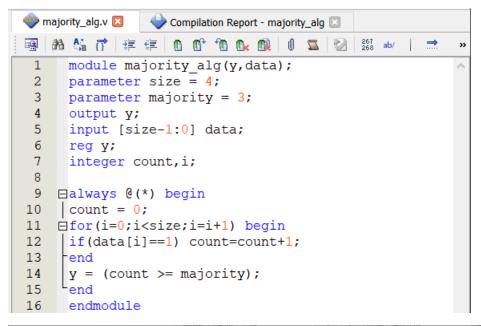

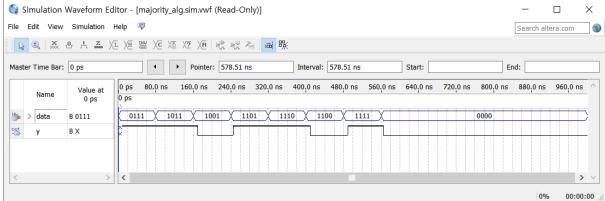

(1)

```
🄷 majority_alg_f.v 🛛 💮 🔷 Compilation Report - majority_alg_f 🗵
■ AA 😘 📅 準 🗐 📭 🔞 🕦 🐧 🔼 🔡 255 ab/
                                                       >>
     module majority_alg_f(y,data);
 2
     parameter size = 4;
 3
   parameter majority = 3;
 4
     output y;
 5
     input [size-1:0] data;
     reg y;
 6
 7
     integer count;
 8
 9 ⊟always @(*) begin
10
   count = maj(data);
11
     y = (count >= majority);
12
     end
13
14 ⊟function maj;
        input [size-1:0] data;
15
16
        integer i,num=0;
17
        begin
   for(i=0;i<size;i=i+1) begin</pre>
18
19
        if(data[i] == 1) num=num+1;
20
        end
21
        end
    endfunction
22
23
   endmodule
```

```
Compilation Report - majority_alg_t
majority_alg_t.v 🛛
module majority_alg_t(y,data);
 2
     parameter size = 4;
 3
    parameter majority = 3;
 4
     output y;
 5
     input [size-1:0] data;
 6
    req y;
 7
    integer count;
 8
 9 ⊟always @(*) begin
10
    maj (count, data);
11
    y = (count >= majority);
    end
12
13
14 ⊟task maj;
15
       output num;
       input [size-1:0] data;
16
17
       begin
    18
       integer i,num=0;
19
       for(i=0;i<size;i=i+1) begin</pre>
   20
       if(data[i]==1) num=num+1;
21
       end
22
       end
    endtask
23
24
   endmodule
```

## 4.

이번 실습과제에서는 논리회로설계 시간에 배웠던 인코더,디코더,멀티플렉서 등 베릴로그를 통하여 실습을 해보니 나름 재미있었다.